Synthèse PC4-A3: Les lois pour une association en série

Un circuit en *série* est un circuit qui réalise une seule boucle avec le générateur.

• Loi d'unicité de l'intensité du courant :

.....

Loi d'additivité des tensions :

$I_{G2} \qquad \qquad$	$ \bigcup_{U_1}$ $-$	I_2 U_2	I ₃
I_{G1} U_{G1}		U ₃	

Synthèse PC4-A3 : Les lois pour une association en série


Un circuit en *série* est un circuit qui réalise une seule boucle avec le générateur.

• Loi d'unicité de l'intensité du courant :

$$I_{G1} = I_{G2} = I_1 = I_2 = I_3$$


• Loi d'additivité des tensions :
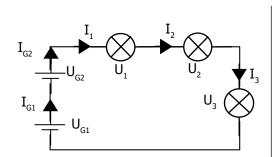
$$\underbrace{U_{G1} + U_{G2}}_{g\acute{e}n\acute{e}rateur} = \underbrace{U_{1} + U_{2} + U_{3}}_{r\acute{e}cepteur}$$




Un circuit en **série** est un circuit qui réalise une seule boucle avec le générateur.

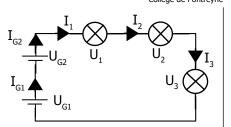- Loi d'unicité de l'intensité du courant :
- Loi d'additivité des tensions :




Un circuit en **série** est un circuit qui réalise une seule boucle avec le générateur.

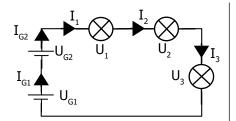- Loi d'unicité de l'intensité du courant :
- Loi d'additivité des tensions :




Un circuit en <u>série</u> est un circuit qui réalise une seule boucle avec le générateur.

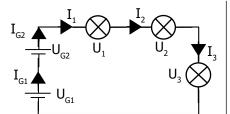- Loi d'unicité de l'intensité du courant :
- Loi d'additivité des tensions :




Un circuit en *série* est un circuit qui réalise une seule boucle avec le générateur.

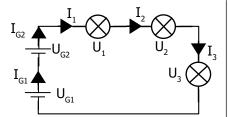- Loi d'unicité de l'intensité du courant :
- Loi d'additivité des tensions :




Un circuit en *série* est un circuit qui réalise une seule boucle avec le générateur.

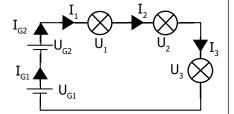- Loi d'unicité de l'intensité du courant :
- Loi d'additivité des tensions :



Un circuit en *série* est un circuit qui réalise une seule boucle avec le générateur.

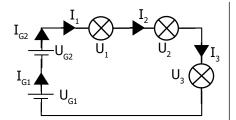- Loi d'unicité de l'intensité du courant :
- <u>Loi d'additivité des tensions</u> :



Un circuit en *série* est un circuit qui réalise une seule boucle avec le générateur.

- Loi d'unicité de l'intensité du courant :
- Loi d'additivité des tensions :

