

Synthèse PC7-A2 :

Dans un circuit en série, la tension aux bornes du **générateur** est égale à la somme des tensions présentes aux bornes des **récepteurs (loi d'additivité des tensions)**.

$$\text{Ici : } U_G = U_{L1} + U_{L2}$$

Remarque : le choix du calibre (2V, 20V, 200V) permet d'améliorer la précision de la mesure.

