

Synthèse PC1-A3 :

Dans un circuit **en série** (comportant **une seule boucle**), le nombre de **composants** modifie la **quantité** d'électricité dans la boucle.

Si le **nombre de composants augmente** la quantité de **courant électrique** qui circule dans le circuit **diminue**.