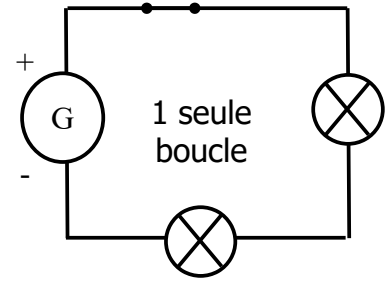


**Synthèse PC1-A4 :**

Dans un circuit en **série**, l'**ordre** des composants **n'a pas** d'importance, la quantité d'électricité qui circule dans le circuit est la même.



**Remarque :** on place l'interrupteur après la borne positive du générateur (sécurité).