

SYNTHÈSE PC5-A1

Un circuit en comporte plusieurs
La branche principale contient le
Si un récepteur est défaillant, les autres continuent de
..... normalement. On peut placer un
interrupteur général pour commander les
récepteurs. On peut également disposer un interrupteur
pour chaque composant et les contrôler indépendamment.
A la maison le circuit électrique domestique comporte des
appareils branchés en

Schéma d'un montage en dérivation :

