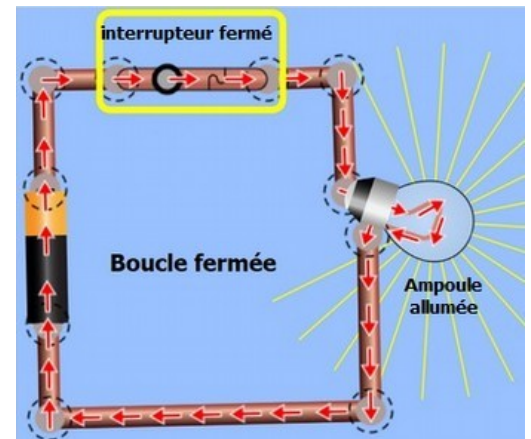


## Synthèse : PC7-A1

- Pour actionner le transfert d'énergie électrique, l'interrupteur ferme la boucle dans laquelle sont placés le générateur et le récepteur .



- Pour interrompre le transfert d'énergie électrique, l'interrupteur ouvre la boucle.

